Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Яблонька» г.о.Тольятти

«Первые шаги в электронику» Электронный конструктор «ЗНАТОК»

Составила: Кудашева К.Ю.



Основной целью работы с данным конструктором является развитие научнотехнического и творческого потенциала личности, формирование основ технического мышления дошкольника через обучение элементарным основам электронного конструирования.



Работа с конструкторами «Знаток» позволяет детям в форме познавательной игры узнать основы электротехники и электроники.



Конструктор абсолютно безопасен и прост в использовании, все детали расположены в коробке так, чтобы ребенку было удобно брать их.



Для удобства пользования все детали конструктора отличаются по цвету. Перед вами представлен перечень элементов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ	SHATOK"
	ACCUSATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

Код	Наименование элемента	Рисунок	Условное обозначение	Количество
2	Провод с 2 клеммами	(e = e		4
3	Провод с 3 клеммами	0-0-0		2
13	Геркон		⇒SF	1
14	Кнопка	(e) (14) (e)	SB	1
15	Выключатель	ON DOFF	SA	1
18	Патрон для лампы 2,5 V	0 23V ■ W × N 0	——————————————————————————————————————	1
19	Батарейный отсек*			2 BBI

^{*} требуются 4 батарейки или аккумулятора, которые приобретаются отдельно.

SHATOK"


Код	Наименование элемента	Рисунок	Условное обозначение	
24	Электродвигатель	•	+ М	Количество
	Пропеллер			1
1 (A)	Магнит			1
	Лампа 2.5 V		——————————————————————————————————————	1
	Монтажная плата			1



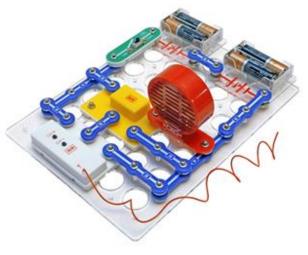Конструкторы «Знаток», это серия конструкторов различной сложности.







Все схемы доступны и понятны для детей.



Поменяйте полярность включения

электродвигателя, и убедитесь, что

он начал вращаться в другую сторону.




4. ЛАМПА, УПРАВЛЯЕМАЯ МАГНИТОМ

Соберите схему, приложите магнит к геркону, лампа загорится. При удалении магнита от геркона лампа погаснет.

Сначала поменяйте полярность включения геркона, затем лампы, и убедитесь, что ничего не изменилось

ПРОЕКТЫ

погаснет лампа.

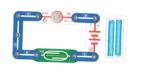



9

проекты Знаток

5. ВЕНТИЛЯТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ МАГНИТОМ


Соберите схему, поднесите магнит к геркону – электродвигатель начнёт вращаться. Удалите магнит, двигатель остановится.

пропеллер остановится.

По такому принципу работают про-

стейшие электрические вентиляторы.

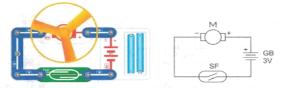Поменяйте местами геркон и электродвигатель (сохраните полярность подключения), и убедитесь, что ничего не изменилось.



6. УПРАВЛЯЕМАЯ МАГНИТОМ ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА

Соберите схему, установите пропеллер, приложите магнит к геркону, электродвигатель начнет вращаться. Подождите, пока пропеллер начнет вращаться очень быстро, и резко отодвиньте магнит – пропеллер взлетит в небо. (Будьте осторожны, он взлетит быстро и высоко!)

7. ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Поменяйте местами положительный и отрицательный полюсы электродвигателя, затем приложите магнит к геркону. Вы увидите, что направление вращения электродвигателя изменилось, и пропеллер не может вэлететь. Схема стала работать как вентилятор с довольно мощной силой ветра.




Будьте внимательны, при выключении

питания пропеллер может взлететь.

Нарисуйте принципиальную электрическую схему.

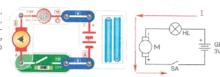Замкните выключатель (ON), электродвигатель начнет вращение, лампа загорится. Разомкните выключатель (OFF), электродвигатель прекратит вращение, одновременно



Замкните выключатель и выкрутите лампу из патрона. Как только лампа погаснет, двигатель тоже остановится.


SHATOK'

9. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЛАМПЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

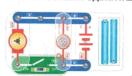
8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЛАМПЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Соберите схему (лампу подключайте последней), лампа загорится. Замкните выключатель, электродвигатель заработает. При параллельном включении лампа и электрофвигатель работают независими друг от друга. Разомкните выключатель — электродвитатель прекратит вращение, а лампочка продолжит гореть.

Замкните выключатель и выкрутите лампу из патрона. Даже когда лампа погаснет, электродвигатель будет продолжать работать.



 $I_1 = I_2 + I_3$

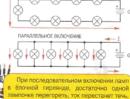

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮМЕНИЕ

и вся гирлянда потухнет.
При парадлельном включении ламл, даже если несколько из них перегорит, другие будут продолжать светиться.




Электроконструирование — это игра нового поколения, максимально приближенная к чудесам технического прогресса.





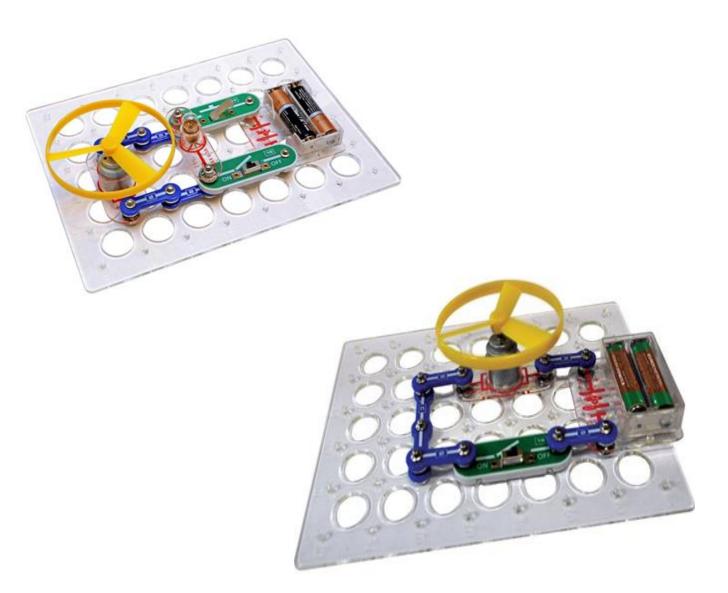Вот такие конструкции создаются. Как будто бы похожи, но схемы совершенно разные.







Электронный конструктор «Знаток» можно использовать вне помещения.





«Серия электронных конструкторов интересна не только дошкольникам, но и детям-подросткам»

